

Neo's Blog

耳機像針筒,音樂像嗎啡,聽音樂像吸毒

首頁 單車 耳擴 耳機 3C產品 音響DIY 相片日記

使用者功能

登錄

使用者註冊



耳擴



訂閱

| 上一篇

| 下一篇

NeoMini PreAmp版的RA1裝機報告

作者:neo 日期:2007-06-26



SUNNY

字體大小: 小 中 大

最新評論

dosis acyclovir pada ε
acyclovir and lysine to
acyclovir 20 mg [url=
does baclofen help ne
duration acyclovir side
sustained release dos
acyclovir used for ver
acyclovir hydration [u
intrathecal baclofen g
acyclovir safe in late I

NeoMini PreAmp版的RA1裝機報告

這篇是小弟柴山上off-road時想到的...試做了一下,沒想到一次搞定
給各位參考參考


$R_f = 464K$
 $R_a = 121K$
 $R_b = \text{短路}$
 $R_{in} = 100K$
 $R_{out} = \text{短路}$
 $C_{in} = \text{不裝}$
 $C_f = \text{不裝}$
 $C_5 \sim C_8 = 0.1\mu F$
 $C_1 \sim C_4 = 100\mu F / 16V$

文章分類

電路板上Jump1:1-2短路,Jump2:2-3短路

參考用的電路圖

改裝成 RA1

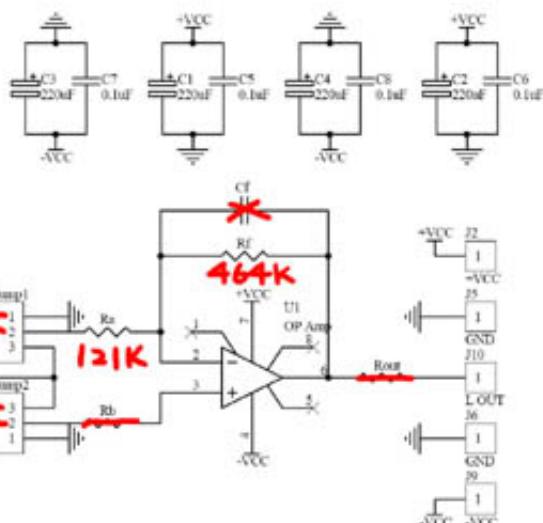


<http://blog.neochen.com/>

準備開工


Archive

- 2009年十二月 [5]
- 2009年十一月 [1]
- 2009年十月 [21]
- 2009年九月 [27]
- 2009年八月 [7]
- 2009年七月 [7]
- 2009年六月 [8]
- 2009年五月 [1]


2008年十二月 [12]
2008年八月 [1]
2008年四月 [4]
2008年三月 [9]
2008年二月 [23]
2008年一月 [19]
2007年十二月 [15]
2007年十一月 [12]
2007年十月 [10]
2007年九月 [7]
2007年八月 [23]
2007年七月 [23]
2007年六月 [26]
2007年五月 [12]
2007年四月 [25]
2007年三月 [16]
2007年二月 [21]
2007年一月 [29]
2006年十二月 [28]
2006年十一月 [29]
2006年十月 [26]
2006年九月 [24]
2006年八月 [32]
2006年七月 [41]
2006年六月 [25]
2006年五月 [27]
2006年四月 [15]
2006年三月 [21]
2006年二月 [7]
2006年一月 [6]
2005年十二月 [1]
2005年六月 [2]

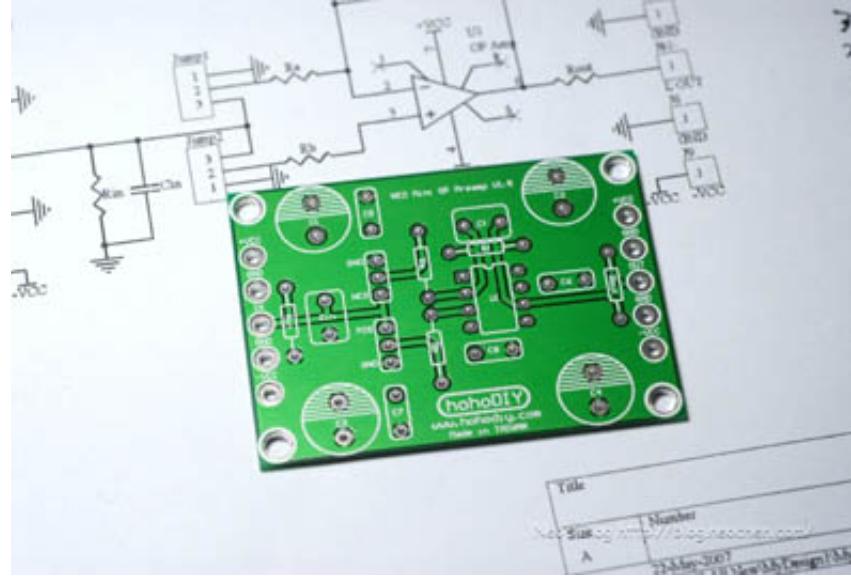

先將要短路的部份先焊上

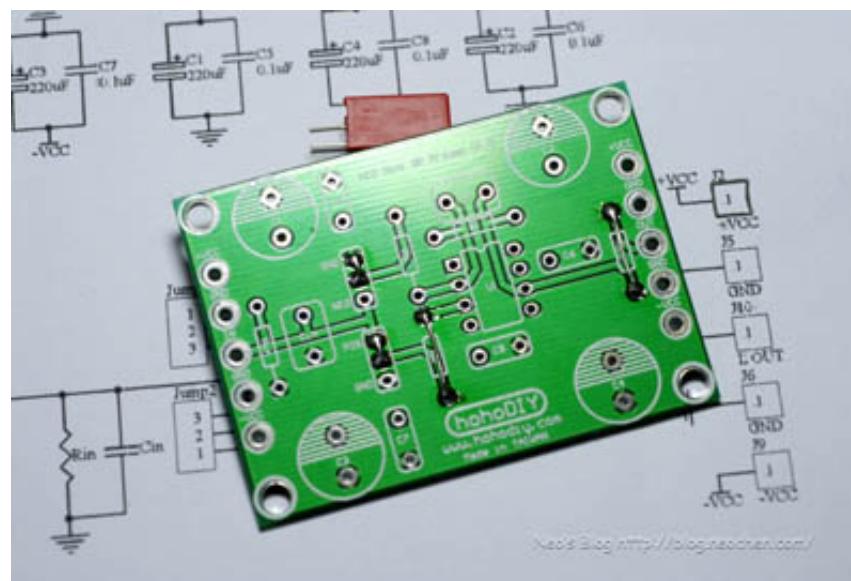


再來上三根電阻

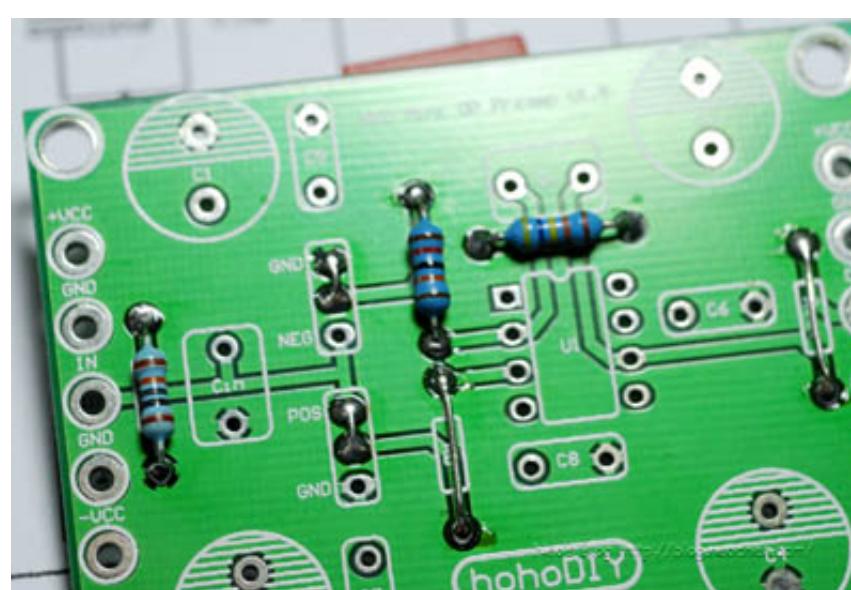


上OP座跟小電容

Support

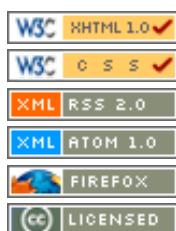


BlogLook


blog.neochen.com

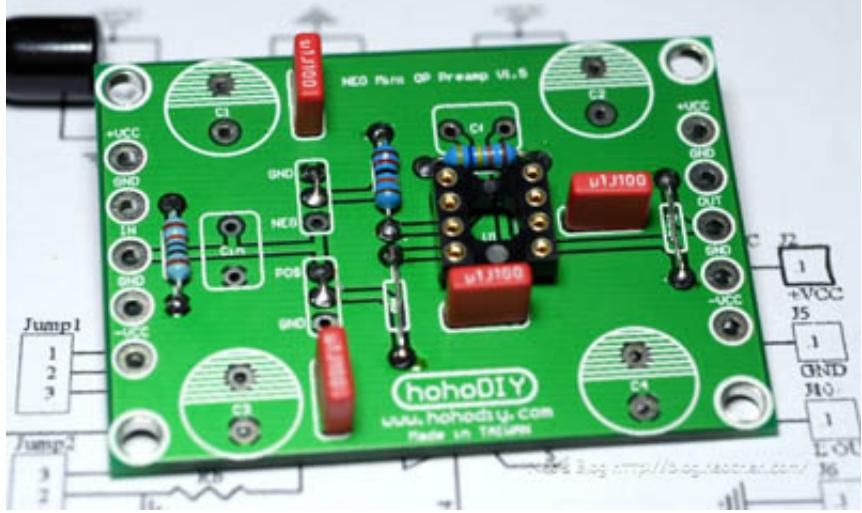

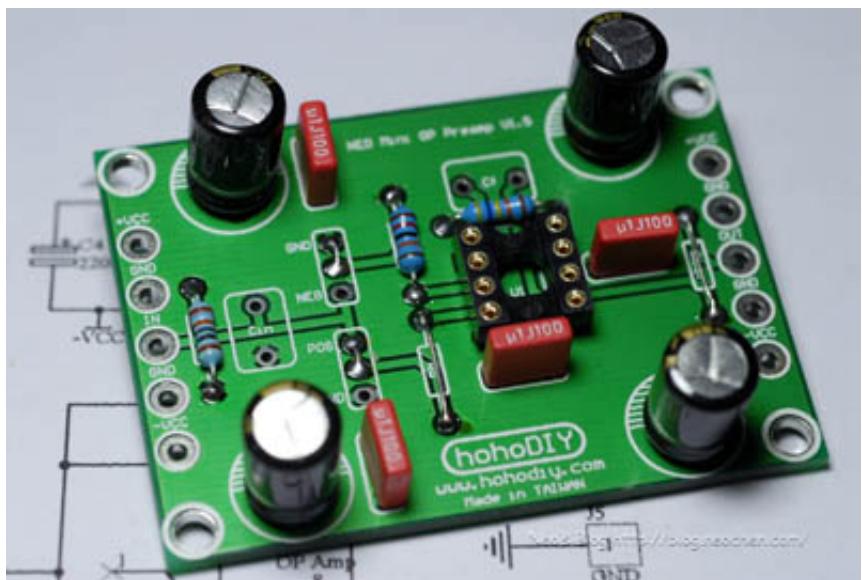上四顆100u電容,耐壓要記得大於輸入的電壓,100u~220u都可以,
小弟手邊Panasonic頂極款的FM系列剛好有一大沱,就用它了




搞定..

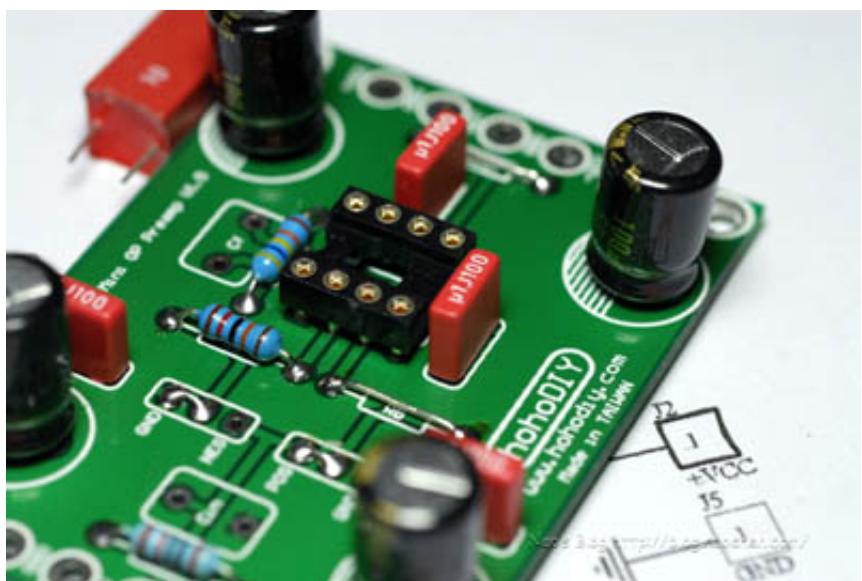

零件很少,不一會兒,另一片也都好了




OP因為是單聲道的關係,所以使用NE5534

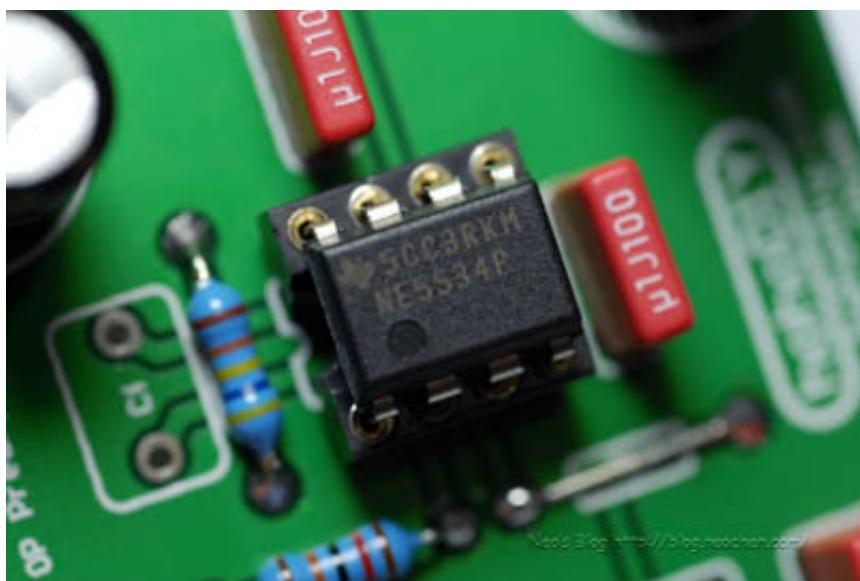


疊起來




將上下兩片的電源供應連起來

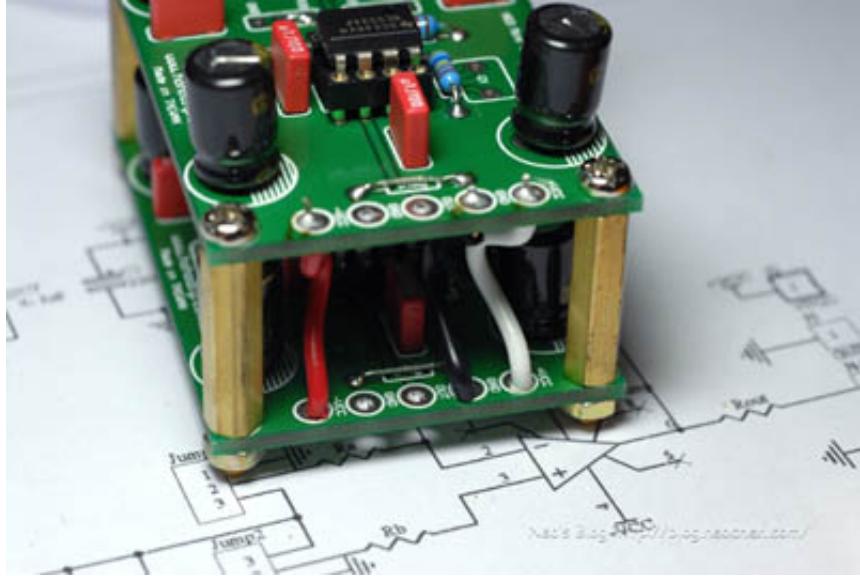


輸入電容,一腳焊在in,一腳焊到VR

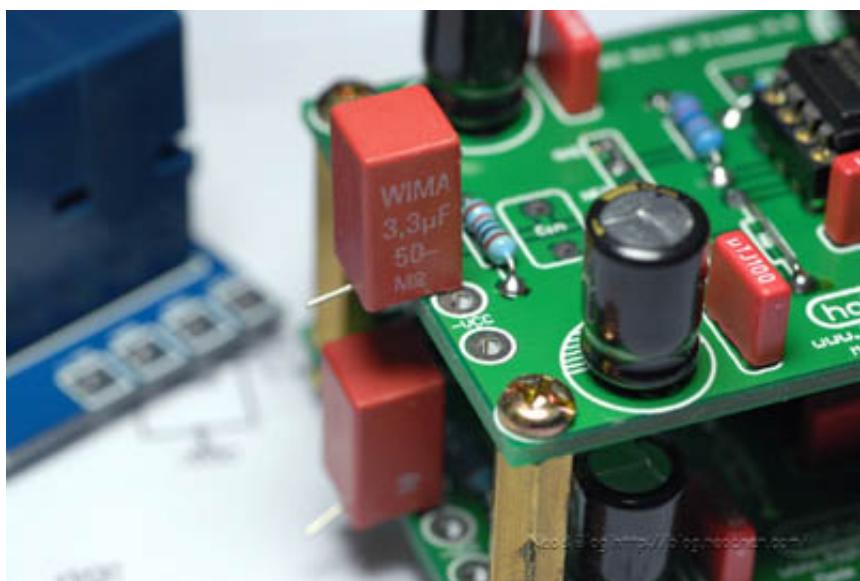


如下圖

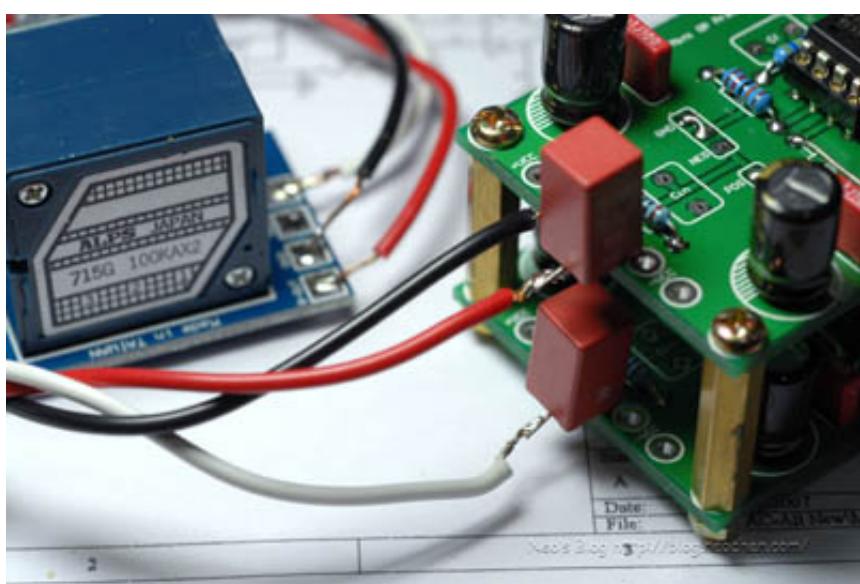

再焊上耳機座

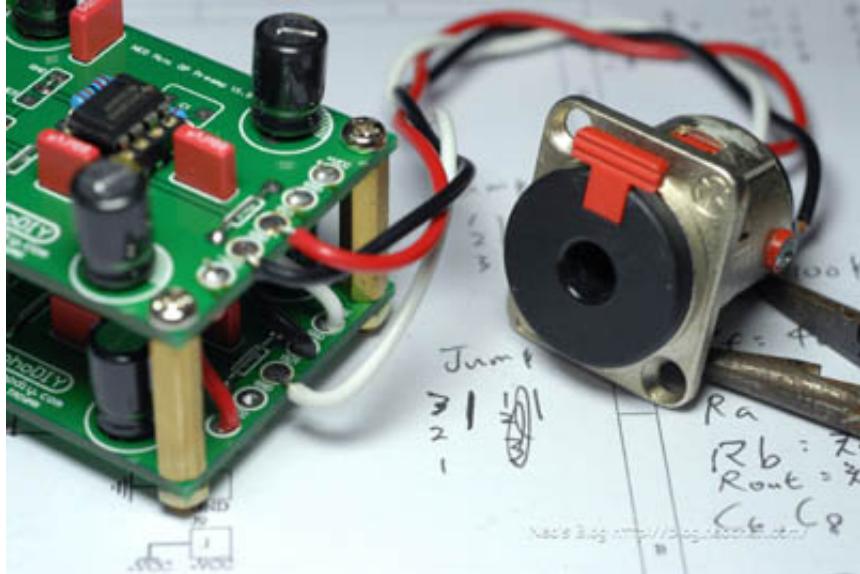

接上訊源...

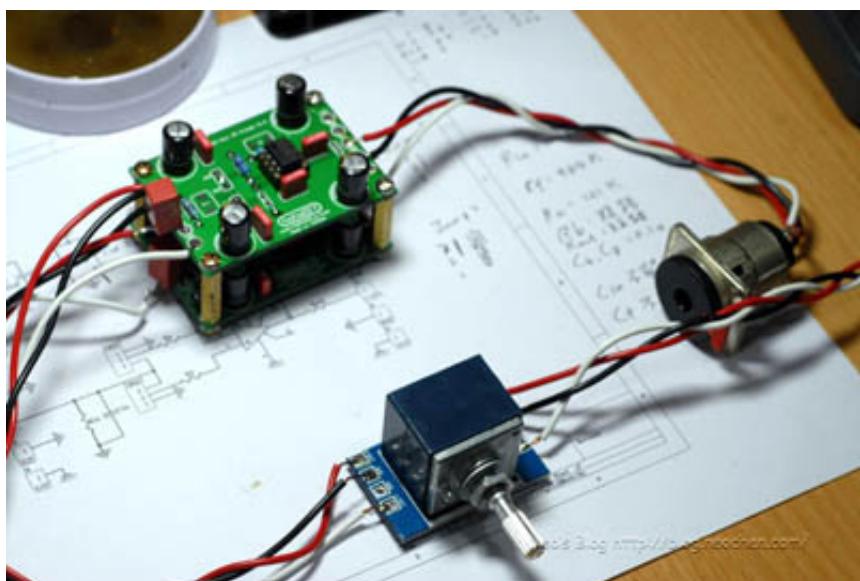

搞定囉...上電聽音樂中~~

文章來自: 本站原創

引用通告地址: <http://blog.neochen.com/trackback.asp?tbID=418>

Tags: 耳擴 音響DIY

評論: 5 | 引用: 0 | 查看次數: 7719

1

卡車 [2007-06-28 03:31 PM]

請問一下最後一張圖的VR右邊是接訊源嗎?
也就是說那邊可以接DAC的輸出端囉?

neo [2007-06-28 03:29 PM]

引用來自 卡車

請問一下最後一張圖的VR右邊是接訊源嗎?
也就是說那邊可以接DAC的輸出端囉?

是的..就是這樣接!!

卡車 [2007-06-28 03:22 PM]

請問一下最後一張圖的VR右邊是接訊源嗎?
也就是說那邊可以接DAC的輸出端囉?

melonaqu [2007-06-27 01:48 PM]

哈~
有趣，這樣是不是直接拿 NeoMini PreAmp 當成洞洞板呀？XD

hubogi [2007-06-27 12:07 AM]

請問一下,正向放大的玩法跟耳擴的玩法最大的差異在那呢?

1

發表評論

暱 稱:

密 碼: 遊客發言不需要密碼.

驗證碼: DN09

內 容:

選 項: 禁止表情轉換 禁止自動轉換鏈接 禁止自動轉換關鍵字

雖然發表評論不用註冊，但是為了保護您的發言權，建議您註冊帳號。

字數限制 **1000** 字 | UBB代碼 開啟 | [img]標籤 關閉