

使用者功能

登錄

使用者註冊

最新評論

acyclovir 20 mg [url=
does baclofen help nei
duration acyclovir side
sustained release dos
acyclovir used for vert
acyclovir hydration [u
intrathecal baclofen g
acyclovir safe in late p
acyclovir drug toxicity
does acyclovir prevent

文章分類

- 首頁
- 單車 [15] [RSS](#)
- 耳擴 [255] [RSS](#)
- 耳機 [46] [RSS](#)
- 3C產品 [71] [RSS](#)
- 音響DIY [230] [RSS](#)
- 相片日記 [31] [RSS](#)

日曆

2015年5月

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30		
					1	2
3	4	5	6	7		
					8	9
10	11	12	13	14		
					15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		
					29	30
31	1	2	3	4	5	6

Archive

- 2009年十二月 [5]
- 2009年十一月 [1]
- 2009年十月 [21]
- 2009年九月 [27]
- 2009年八月 [7]
- 2009年七月 [7]
- 2009年六月 [8]
- 2009年五月 [1]



耳擴

[RSS](#)


訂閱

[↑](#) 上一篇

[↓](#) 下一篇

NeoMini Buffer V1.5取代buf634範例(以MH真空管耳擴為例)

作者:neo 日期:2007-05-17

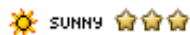

字體大小: 小 中 大


NeoMini Buffer V1.5取代buf634範例(以MH真空管耳擴為例)

先說聲抱歉,這篇報告拖了好久才寫..

首先..要改MH耳擴前,必需先查查buf634的datasheet


請看下圖,訊號input為第三腳,訊號output為第六腳

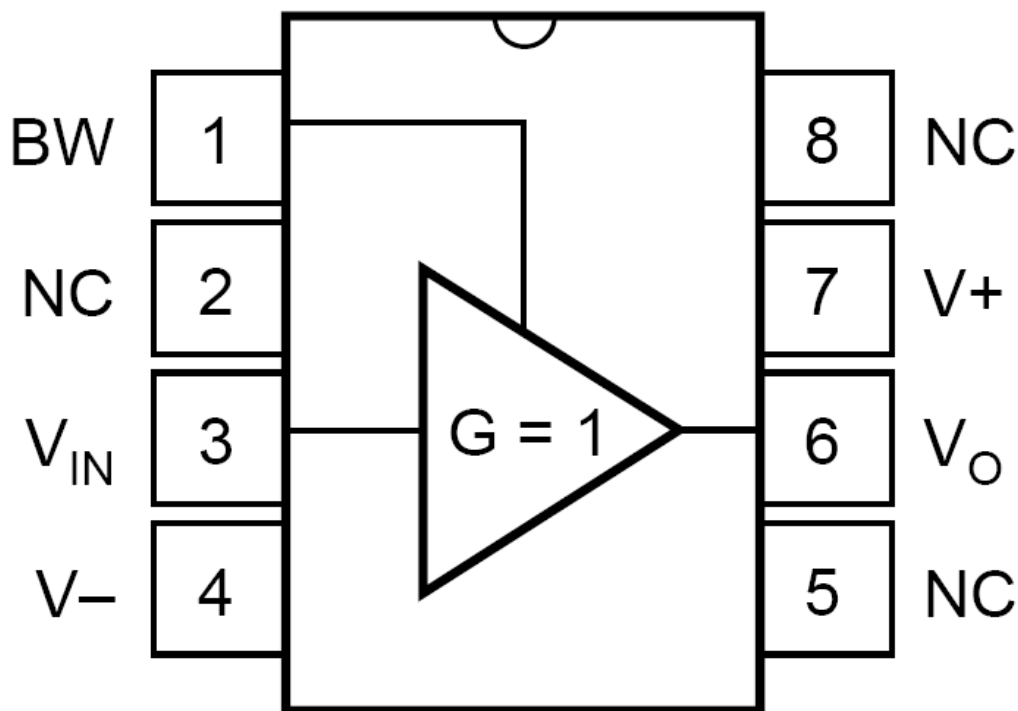8-Pin DIP Package SO-8 Surface-Mount Package



MH電路板的部份請看下圖,如果buf634那端已經焊上OP座,可以將線焊到5002上


2008年十二月 [12]
2008年八月 [1]
2008年四月 [4]
2008年三月 [9]
2008年二月 [23]
2008年一月 [19]
2007年十二月 [15]
2007年十一月 [12]
2007年十月 [10]
2007年九月 [7]
2007年八月 [23]
2007年七月 [23]
2007年六月 [26]
2007年五月 [12]
2007年四月 [25]
2007年三月 [16]
2007年二月 [21]
2007年一月 [29]
2006年十二月 [28]
2006年十一月 [29]
2006年十月 [26]
2006年九月 [24]
2006年八月 [32]
2006年七月 [41]
2006年六月 [25]
2006年五月 [27]
2006年四月 [15]
2006年三月 [21]
2006年二月 [7]
2006年一月 [6]
2005年十二月 [1]
2005年六月 [2]

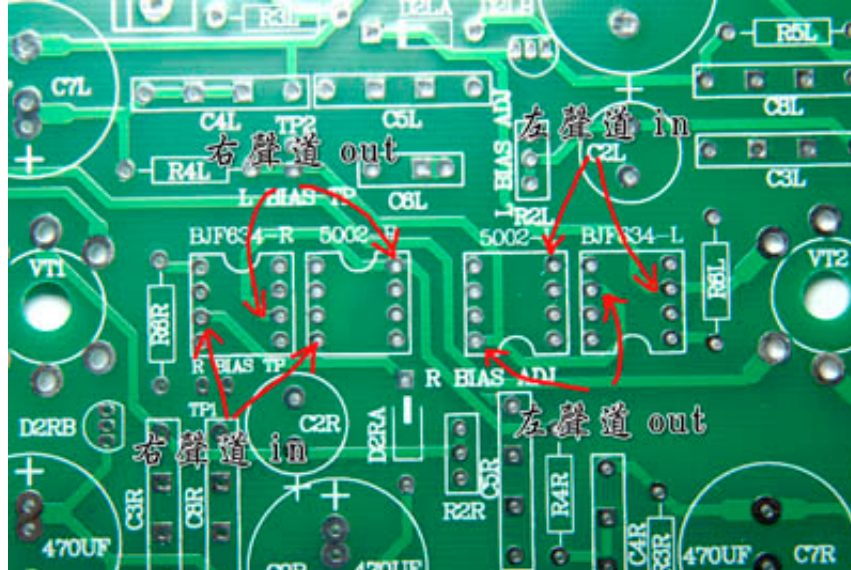

實做的方法如下：

- 1.先拉NeoMini buffer的供電,因為MH為單電源供電,而NeoMini buffer為雙電源所以必須再幫NeoMini buffer裝一片雙電源供電,記得,兩聲道一共要兩片呦
- 2.拉訊號,參考上圖,右聲道的in拉到buffer板上的in,右聲道的out拉到buffer板上的out 左聲道一樣.
- 3.將兩片 NeoMini buffer的地gnd拉一條線焊起來,讓它共地,然後再拉一條線到MH的任一GND上即可

下圖為實測的接線,可以讓各位同學參考

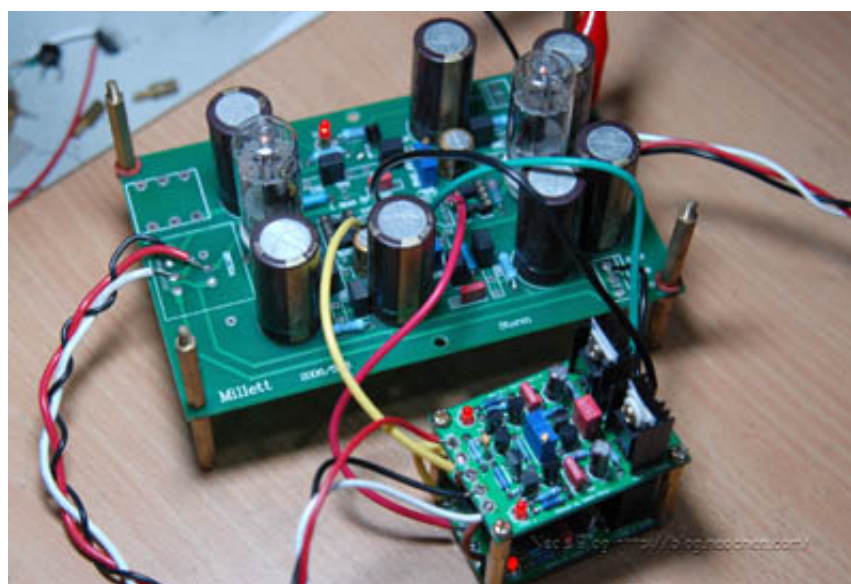

buffer的部份

Support



BlogLook

blog.neochen.com
www.neochen.com



主板上的拉線..



📄 文章來自：本站原創

🔗 引用通告地址： <http://blog.neochen.com/trackback.asp?tbID=389>

🏷️ **Tags:** 耳擴 音響DIY

評論： 6 | 引用： 0 | 查看次數： 5977

1

💬 **focusdeepwarm02** [2012-02-28 03:14 PM]


請問 mini buffer 的輸入/輸出阻抗是多少？

💬 **neo** [2007-06-04 01:18 PM]

📄 引用來自 **mars9**

請問兩聲道可以共用一個雙電源嗎，另外，若買虛擬地套件來用是否可行？謝謝！

當然可以兩聲道共用一個雙電源,但使用虛擬地套件的話,一個虛擬地套件只能撐一組buffer!


 引用來自 新手

請問依這樣改裝，是不是可以取代輸出電容？

有類似的效果,但實際使用時要看電路!!


 **mars9** [2007-06-04 11:25 AM]

請問兩聲道可以共用一個雙電源嗎，另外，若買虛擬地套件來用是否可行？謝謝！

 新手 [2007-05-27 04:57 PM]


請問依這樣改裝，是不是可以取代輸出電容？

 **neo** [2007-05-19 09:48 AM]

 引用來自 **B.B.**

可否直接拉buf634的正負電供電？

不行㗎 ...因為MH的電源地跟訊號地是共地的..這樣拉會有燒機的風險

 **B.B.** [2007-05-18 07:57 PM]

可否直接拉buf634的正負電供電？

1

發表評論

暱 稱：

密 碼： 遊客發言不需要密碼.

驗證碼： 1581

內 容：

選 項：☐ 禁止表情轉換 ☐ 禁止自動轉換鏈接 ☐ 禁止自動轉換關鍵字

雖然發表評論不用註冊，但是為了保護您的發言權，建議您註冊帳號.

字數限制 **1000** 字 | UBB代碼 開啟 | [img]標籤 關閉