

Neo's Blog

耳機像針筒,音樂像嗎啡,聽音樂像吸毒

首頁 單車 耳擴 耳機 3C產品 音響DIY 相片日記

使用者功能

登錄

使用者註冊

最新評論

acyclovir 20 mg [url=]
does baclofen help nei
duration acyclovir side
sustained release dosa
acyclovir used for vert
acyclovir hydration [u
intrathecal baclofen ge
acyclovir safe in late p
acyclovir drug toxicity
does acyclovir prevent

文章分類

- [首頁](#)
- [單車 \[15\]](#)
- [耳擴 \[255\]](#)
- [耳機 \[46\]](#)
- [3C產品 \[71\]](#)
- [音響DIY \[230\]](#)
- [相片日記 \[31\]](#)

日曆

2015年5月

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Archive

2009年十二月 [5]

2009年十一月 [1]

2009年十月 [21]

2009年九月 [27]

2009年八月 [7]

2009年七月 [7]

2009年六月 [8]

2009年五月 [1]

音響DIY

RSS 訂閱 | ⬆上一篇 | ⬇下一篇

NeoMini雙電源板 +/-5V輸出電壓調整法

作者:neo 日期:2007-04-05

SUNNY ★★★★

字體大小: 小 中 大

NeoMini雙電源板 +/-5V輸出電壓調整法

近幾天被問到雙電源板調成5V輸出的問題,直覺的想..
認為調個SVR就好...沒想到..這樣想是錯的~~

小弟忘了電路上還有顆5.6V的基納,導致怎麼調都調不下去~~
解決辦法是將5.6V的基納換成2V的就行了...

但素~~~~~這又是另一個天真的以為~~~
忘了考慮到OP的工作電壓...


以套件附的OPA604來講,datasheet上寫的穩定可工作的電壓,至少要
5V以上才會動,小弟實測了幾顆,約都落在4.5V~5V之間,換言之...
就算換成2V的基納,還是不會動...

小弟從頭再整理一次..

如果以5V~15V的套件內附零件裝起來,正常的可調電壓範圍應該落在
7.xV~15V之間,無法調整到6.xV以下,將基納換成2V的之後,會變成輸出
電壓調不動,原因是因為OP的工作電壓是吃自己的輸出電壓,而由於OP
並未正常工作,所以....輸出電壓會變成完全不可調...解決辦法如下!!

如果想要調整到5V使用的同學,看下面的圖來做就行了..


首先,要將ZD1跟ZD2換成2V的基納

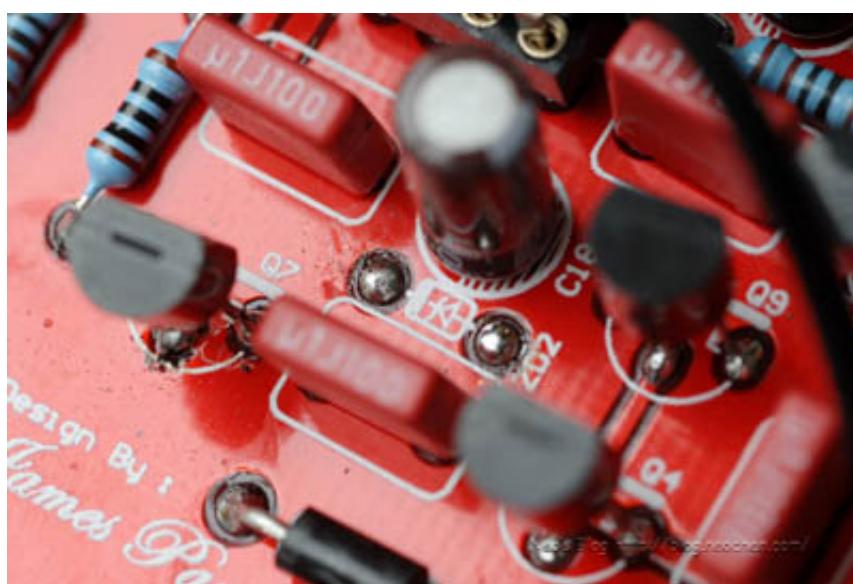


再來是將OP的供電改道,

請將正電源那端的OP第七腳扒開,折成往上,也就是不要插在OP座上
然後焊一條線到濾波電容C1的正電端

2008年十二月 [12]
2008年八月 [1]
2008年四月 [4]
2008年三月 [9]
2008年二月 [23]
2008年一月 [19]
2007年十二月 [15]
2007年十一月 [12]
2007年十月 [10]
2007年九月 [7]
2007年八月 [23]
2007年七月 [23]
2007年六月 [26]
2007年五月 [12]
2007年四月 [25]
2007年三月 [16]
2007年二月 [21]
2007年一月 [29]
2006年十二月 [28]
2006年十一月 [29]
2006年十月 [26]
2006年九月 [24]
2006年八月 [32]
2006年七月 [41]
2006年六月 [25]
2006年五月 [27]
2006年四月 [15]
2006年三月 [21]
2006年二月 [7]
2006年一月 [6]
2005年十二月 [1]
2005年六月 [2]

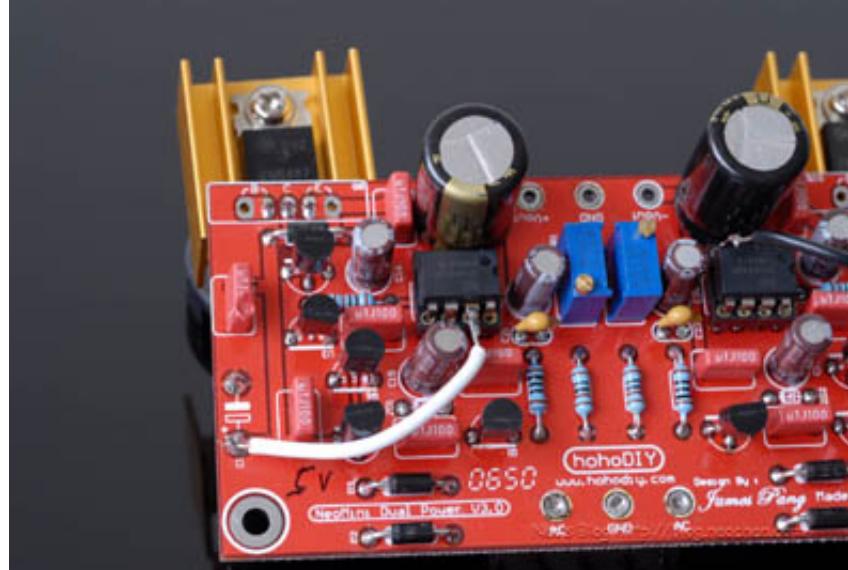


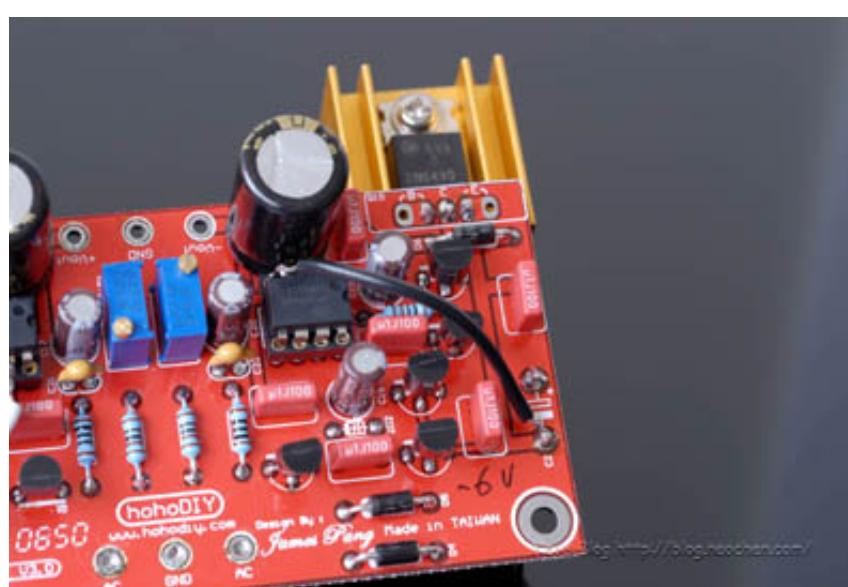再來請將負電源那端的OP第四腳扒開,折成往上,也就是不要插在OP座上
然後焊一條線到濾波電容C2的負電端




搞定..這樣子電壓就可以隨你調了..可調整範圍約在3.9V接近4V那邊

Support

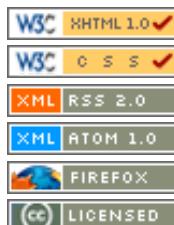

BlogLook

blog.neochen.com

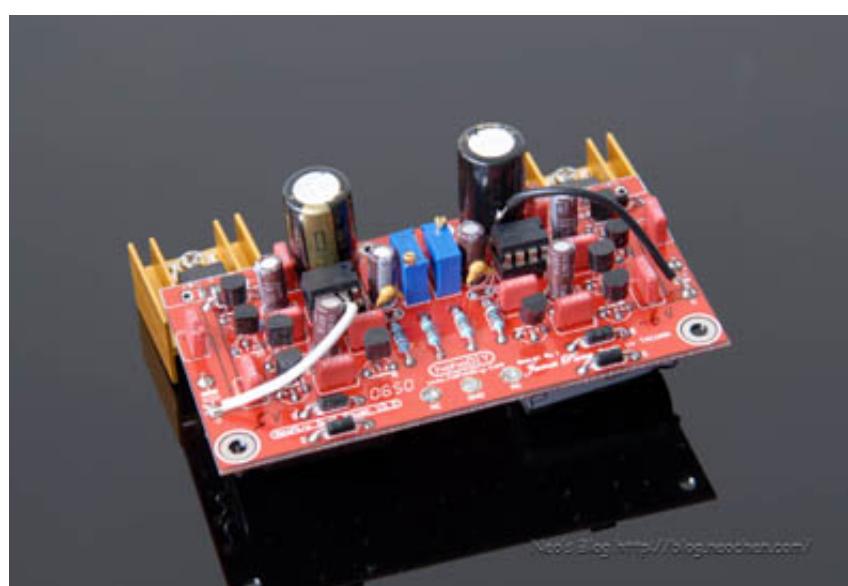

1

neo [2007-04-11 09:58 AM]

引用來自 nettyu

把OP換成134就好了ㄚ

試過了~~~有時候電壓會低於1.2V

而OPA134的最低需求電壓在2.xV左右

so.....OPA134一樣不會動

nettyu [2007-04-11 01:26 AM]

把OP換成134就好了ㄚ

發表評論

暱稱:

密 碼: 遊客發言不需要密碼.

驗證碼: RC52

內 容:

選 項: 禁止表情轉換 禁止自動轉換鏈接 禁止自動轉換關鍵字

雖然發表評論不用註冊，但是為了保護您的發言權，建議您註冊帳號。

字數限制 **1000** 字 | UBB代碼 開啟 | [img]標籤 關閉