

使用者功能

登錄

使用者註冊

音響DIY

RSS 訂閱 | 上一篇 | 下一篇

NeoMini OP PreAmp 玩法介紹1 (前級 - 正相放大器)

作者:neo 日期:2007-06-09

SUNNY ★★★★★

字體大小: 小 中 大

最新評論

dosis acyclovir pada a
acyclovir and lysine to
acyclovir 20 mg [url=
does baclofen help ne
duration acyclovir side
sustained release dos
acyclovir used for ver
acyclovir hydration [u
intrathecal baclofen g
acyclovir safe in late p

NeoMini OP PreAmp 玩法介紹1 (前級 - 正相放大器)

這個玩法是最標準的前級玩法,放大倍率的公式如下


放大倍率 = $1 + (R_f/R_a)$

以放大10倍來看,其它相關的零件設定

$R_f = 9K$
 $R_a = 1K$
 $R_b = 100R$
 $R_{in} = 100K$
 $C_{in} = 100pF$
 $R_{out} = 10R$

電路板上Jump1:1-2短路,Jump2:2-3短路

參考用線路圖

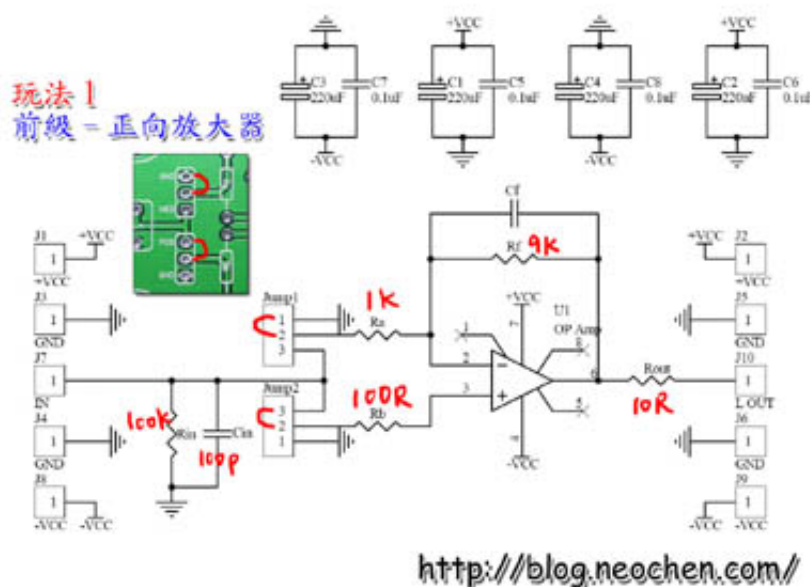

電路板正面

文章分類

- 首頁
- 單車 [15] RSS
- 耳擴 [255] RSS
- 耳機 [46] RSS
- 3C產品 [71] RSS
- 音響DIY [230] RSS
- 相片日記 [31] RSS

日曆


2015年5月

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Archive

- 2009年十二月 [5]
- 2009年十一月 [1]
- 2009年十月 [21]
- 2009年九月 [27]
- 2009年八月 [7]
- 2009年七月 [7]
- 2009年六月 [8]
- 2009年五月 [1]

- 2008年十二月 [12]
- 2008年八月 [1]
- 2008年四月 [4]
- 2008年三月 [9]
- 2008年二月 [23]
- 2008年一月 [19]
- 2007年十二月 [15]
- 2007年十一月 [12]
- 2007年十月 [10]
- 2007年九月 [7]
- 2007年八月 [23]
- 2007年七月 [23]
- 2007年六月 [26]
- 2007年五月 [12]
- 2007年四月 [25]
- 2007年三月 [16]
- 2007年二月 [21]
- 2007年一月 [29]
- 2006年十二月 [28]
- 2006年十一月 [29]
- 2006年十月 [26]
- 2006年九月 [24]
- 2006年八月 [32]
- 2006年七月 [41]
- 2006年六月 [25]
- 2006年五月 [27]
- 2006年四月 [15]
- 2006年三月 [21]
- 2006年二月 [7]
- 2006年一月 [6]
- 2005年十二月 [1]
- 2005年六月 [2]

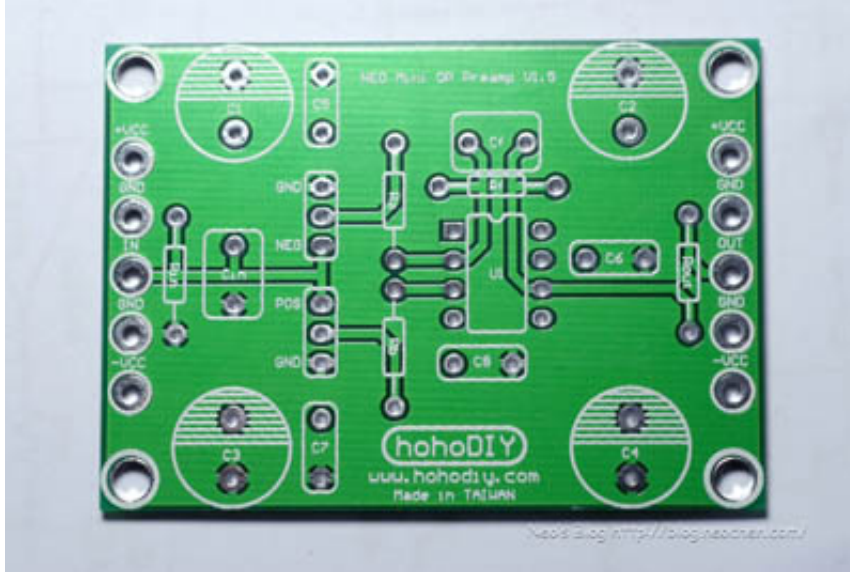

文章來自: 本站原創

引用通告地址: <http://blog.neochen.com/trackback.asp?tbID=401>

Tags: 音響DIY

評論: 2 | 引用: 0 | 查看次數: 4983

1

neo [2007-06-28 07:36 PM]

引用來自 oldlake

請問放大倍率有什麼限制嗎? 100pF電容站上好像買不到?

這種板子就是隨您玩的囉..100p的基層一般電料行就有了

oldlake [2007-06-28 07:06 PM]

請問放大倍率有什麼限制嗎? 100pF電容站上好像買不到?

1

Support



BlogLook

發表評論

暱 稱:

密 碼:

遊客發言不需要密碼.

驗證碼: VENX

內 容:

選 項: ☐ 禁止表情轉換 ☐ 禁止自動轉換鏈接 ☐ 禁止自動轉換關鍵字

發表評論

重寫

雖然發表評論不用註冊，但是為了保護您的發言權，建議您註冊帳號。

